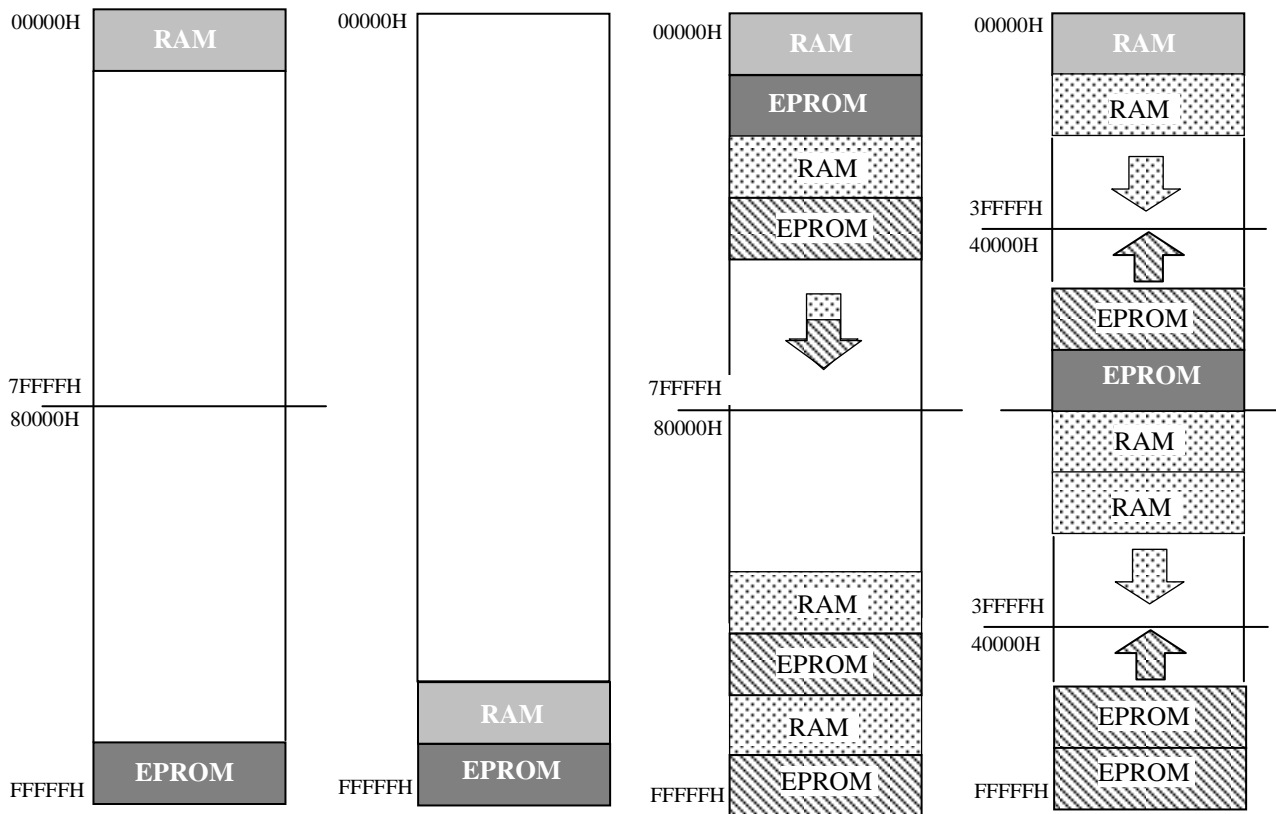


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniero en Computación
Arquitectura de Computadoras II

Tarea

Diseñe los decodificadores de Memoria para las siguientes configuraciones de memoria del 80C188. (EPROM: 8K, RAM:8K)



Direcciones
Espejo de RAM



Direcciones
Espejo de EPROM

